



PENGANTAR TEKNIK ELEKTRO

NODAL ANALYSIS Bagian 1

Wike Handini

KONDUKTANSI G

$$G = \frac{1}{R}$$

Dengan:

G = konduktansi (mho atau $\mathcal{U}$)

R = resistansi (ohm atau Ω)


Rangkaian
paralel
konduktansi

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \cdots + G_n = \sum_{n=1}^N G_n$$

Rangkaian seri
konduktansi

$$\frac{1}{G_{eq}} = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2} + \cdots + \frac{1}{G_N}$$

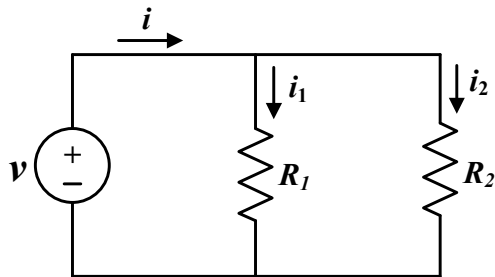KONDUKTANSI $G \rightarrow$ PRINSIP PEMBAGI ARUS



Dengan: $G_1 = \frac{1}{R_1}$ dan $G_2 = \frac{1}{R_2}$

maka

$$i_1 = \frac{R_2 i}{R_1 + R_2} \rightarrow i_1 = \frac{G_1 i}{G_1 + G_2}$$


$$i_2 = \frac{R_1 i}{R_1 + R_2} \rightarrow i_2 = \frac{G_2 i}{G_1 + G_2}$$

$$i_n = \frac{G_n}{G_1 + G_2 + \dots + G_N} i$$


3

CONTOH 1

Hitunglah G_{eq} dari rangkaian

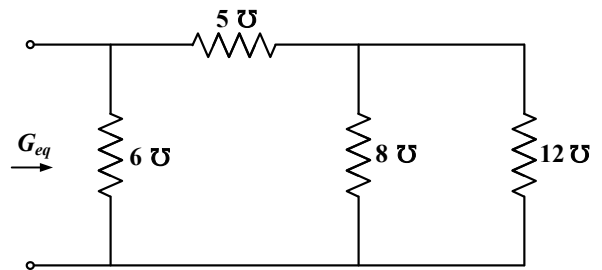

Solusi

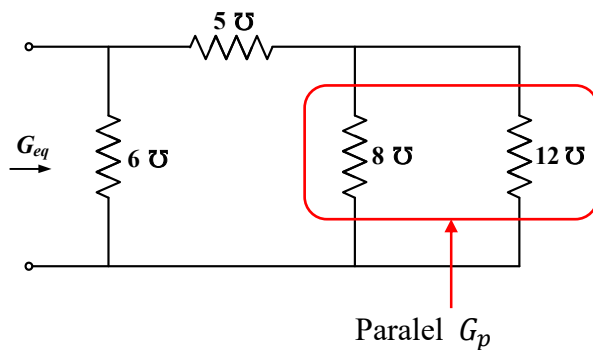


$$G_p = 8 + 12$$

$$= 20 \text{ ohm}$$


4

CONTOH 1

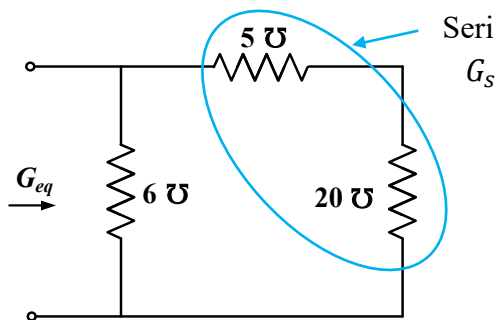

$$G_s = \frac{5 \cdot 20}{5 + 20}$$

$$= \frac{100}{25} = 4 \text{ S}$$

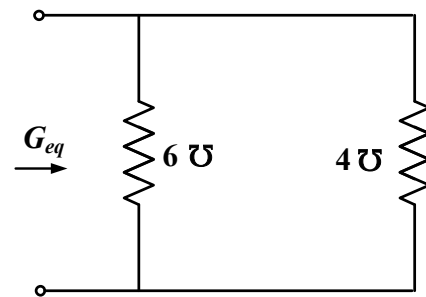

$$G_{eq} = 6 + 4$$

$$= 10 \text{ S}$$


5

CONTOH 2

Hitunglah arus i_1 , i_2 dan i_3 dari rangkaian dengan konduktansi

Solusi

Menghitung konduktansi

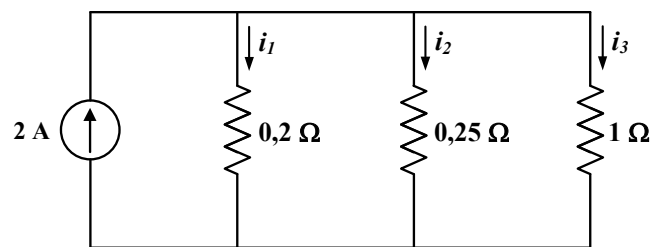

$$G_1 = \frac{1}{R_1}$$

$$G_1 = \frac{1}{0.2} = 5 \text{ S}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2}$$

$$G_2 = \frac{1}{0.25} = 4 \text{ S}$$

$$G_3 = \frac{1}{R_3}$$


$$G_3 = \frac{1}{1} = 1 \text{ S}$$

6

CONTOH 2

Menghitung arus i_1 , i_2 dan i_3
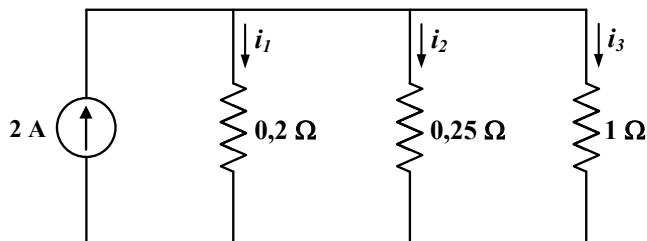
$$i_n = \frac{G_n}{G_1 + G_2 + \dots + G_N} i$$



$$i_1 = \frac{G_1 i}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$= \frac{5 \cdot 2}{5 + 4 + 1}$$

$$= \frac{10}{10} = 1 \text{ A}$$

$$i_2 = \frac{G_2 i}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$= \frac{4 \cdot 2}{5 + 4 + 1}$$

$$= \frac{8}{10} = 0,8 \text{ A}$$

$$i_3 = \frac{G_3 i}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$= \frac{1 \cdot 2}{5 + 4 + 1}$$

$$= \frac{2}{10} = 0,2 \text{ A}$$


7

NODAL ANALYSIS

- ✓ Analisis nodal (*nodal analysis*) dikenal juga dengan nama metode node-tegangan (*node-voltage method*).
- ✓ Analisis nodal berbasis Hukum Kirchhoff Arus (*Kirchhoff Current Law*).
- ✓ Dalam penyelesaian menggunakan analisis nodal, langkah penting yang harus dilakukan adalah:
 - Pilih satu node sebagai referensi (n ke 0).
 - Pada node lainnya (bukan node referensi), tentukan tegangan $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$ terhadap node referensi.
 - Terapkan KCL untuk tiap node (kecuali node referensi) dan gunakan hukum ohm pada setiap arus cabang.

8

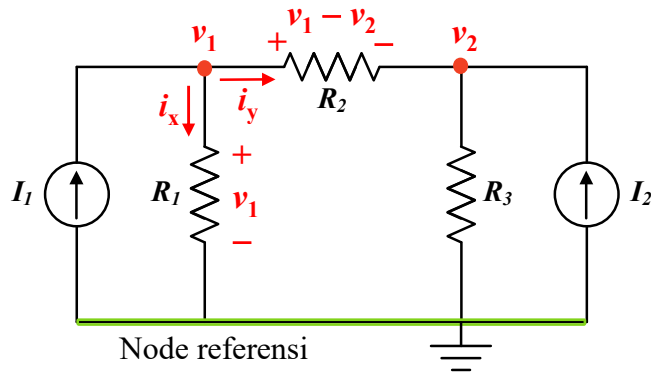NODAL ANALYSIS → Resistansi R pada Node 1



KCL pada node 1

$$I_1 = i_x + i_y$$

dimana:

$$i_x = \frac{v_1}{R_1} \quad \text{dan} \quad i_y = \frac{(v_1 - v_2)}{R_2}$$

sehingga:

$$I_1 = i_x + i_y$$

$$I_1 = \frac{v_1}{R_1} + \frac{(v_1 - v_2)}{R_2}$$

9

NODAL ANALYSIS → Konduktansi G pada Node 1

$$G_1 = \frac{1}{R_1}$$



$$i_x = \frac{v_1}{R_1}$$

$$= G_1 v_1$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2}$$



$$i_y = \frac{(v_1 - v_2)}{R_2}$$

$$= G_2 (v_1 - v_2)$$


Dengan demikian

$$I_1 = i_x + i_y$$

$$I_1 = G_1 v_1 + G_2 (v_1 - v_2)$$

10

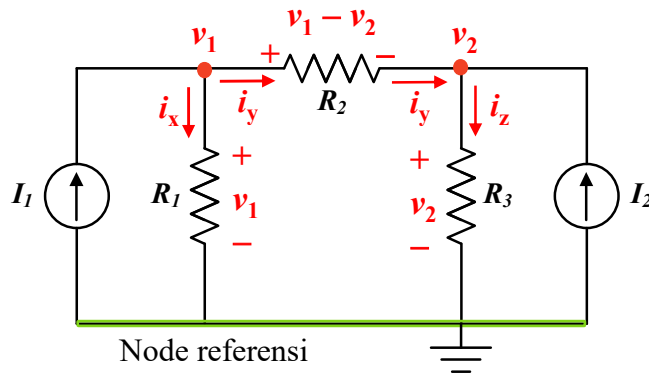NODAL ANALYSIS → Resistansi R pada Node 2



KCL pada node 2

$$i_y + I_2 = i_z \quad \Rightarrow \quad I_2 = i_z - i_y$$

dimana:

$$i_z = \frac{v_2}{R_3} \quad \text{dan} \quad i_y = \frac{(v_1 - v_2)}{R_2}$$

sehingga:

$$I_2 = i_z - i_y$$

$$I_2 = \frac{v_2}{R_3} - \frac{(v_1 - v_2)}{R_2}$$

11

NODAL ANALYSIS → Konduktansi G pada Node 2

$$G_3 = \frac{1}{R_3}$$



$$i_z = \frac{v_2}{R_3}$$

$$= G_3 v_2$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2}$$



$$i_y = \frac{(v_1 - v_2)}{R_2}$$

$$= G_2 (v_1 - v_2)$$

Dengan demikian

$$I_2 = i_z - i_y$$

$$I_2 = G_3 v_2 - G_2 (v_1 - v_2)$$

12

NODAL ANALYSIS → Resistansi R



$$I_1 = \frac{v_1}{R_1} + \frac{(v_1 - v_2)}{R_2}$$

$$I_1 = \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1}{R_2} - \frac{v_2}{R_2}$$

$$I_1 = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) v_1 - \frac{v_2}{R_2}$$



$$I_2 = \frac{v_2}{R_3} - \frac{(v_1 - v_2)}{R_2}$$

$$I_2 = \frac{v_2}{R_3} - \frac{v_1}{R_2} + \frac{v_2}{R_2}$$

$$I_2 = -\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) v_2$$

Nilai v_1 dan v_2 dapat dihitung dengan metode:

- Eliminasi
- Substitusi
- Matriks/Cramer

13

NODAL ANALYSIS → Resistansi R

$$I_1 = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) v_1 - \frac{v_2}{R_2}$$

$$I_2 = -\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) v_2$$



$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = \frac{\begin{vmatrix} I_1 & -\frac{1}{R_2} \\ I_2 & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{vmatrix}}$$

$$v_2 = \frac{\begin{vmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & I_1 \\ -\frac{1}{R_2} & I_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{vmatrix}}$$

14

NODAL ANALYSIS → Konduktansi G

Node 1

$$I_1 = G_1 v_1 + G_2(v_1 - v_2)$$

$$I_1 = G_1 v_1 + G_2 v_1 - G_2 v_2$$

$$I_1 = (G_1 + G_2) v_1 - G_2 v_2$$

Node 2

$$I_2 = G_3 v_2 + G_2(v_2 - v_1)$$

$$I_2 = G_3 v_2 + G_2 v_2 - G_2 v_1$$

$$I_2 = -G_2 v_1 + (G_2 + G_3) v_2$$

$$I_1 = (G_1 + G_2) v_1 - G_2 v_2$$

$$I_2 = -G_2 v_1 + (G_2 + G_3) v_2$$

Nilai v_1 dan v_2 dapat dihitung dengan metode:

- ✓ Eliminasi
- ✓ Substitusi
- ✓ Matriks/Cramer

15

NODAL ANALYSIS → Konduktansi G

$$I_1 = (G_1 + G_2) v_1 - G_2 v_2$$

$$I_2 = -G_2 v_1 + (G_2 + G_3) v_2$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$


$$v_1 = \frac{\begin{vmatrix} I_1 & -G_2 \\ I_2 & G_2 + G_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 \end{vmatrix}}$$

$$v_2 = \frac{\begin{vmatrix} G_1 + G_2 & I_1 \\ -G_2 & I_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 \end{vmatrix}}$$

16


CONTOH 3

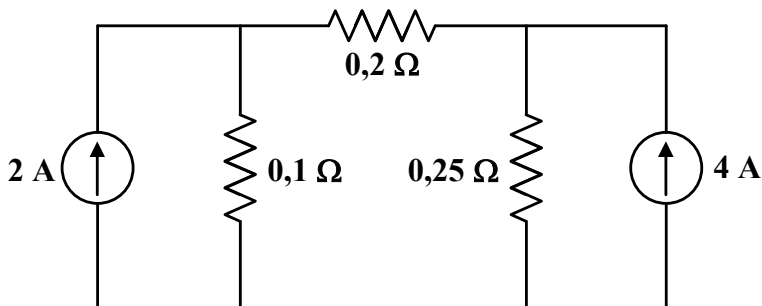Dari rangkaian pada gambar, hitunglah tegangan pada resistor $0,1 \Omega$ dan $0,25 \Omega$



17

SOLUSI CONTOH 3 → CARA 1

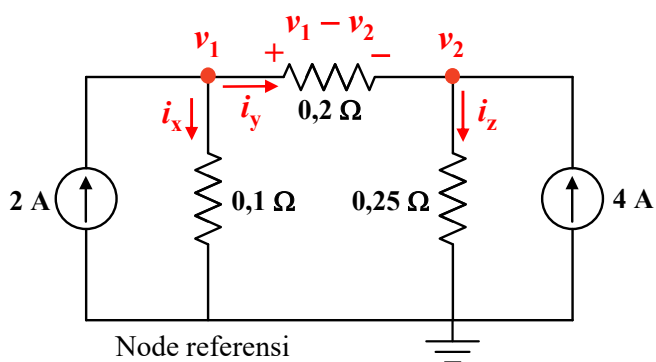

KCL pada node 1

$$I_1 = i_x + i_y$$

$$i_x = \frac{v_1}{0,1}$$

$$= 10v_1$$

$$i_y = \frac{v_1 - v_2}{0,2}$$

$$= 5(v_1 - v_2)$$

$$2 = 10v_1 + 5(v_1 - v_2)$$

KCL
pada
node 2

$$i_y + I_2 = i_z$$

$$I_2 = i_z - i_y$$

$$i_z = \frac{v_2}{0,25}$$


$$i_z = 4v_2$$

$$I_2 = i_z - i_y$$

$$4 = 4v_2 - 5(v_1 - v_2)$$

18


SOLUSI CONTOH 3 → CARA 2

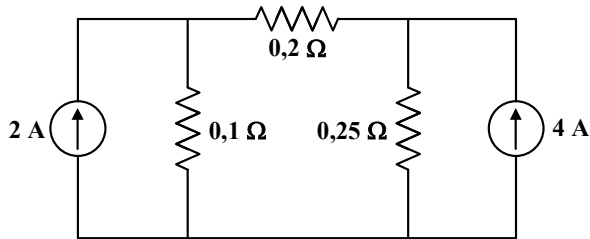

$$G_1 = \frac{1}{0,1} = 10 \text{ } \Omega$$


$$G_2 = \frac{1}{0,2} = 5 \text{ } \Omega$$
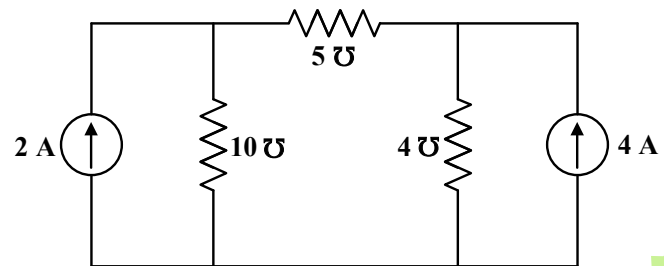
$$G_3 = \frac{1}{0,25} = 4 \text{ } \Omega$$



19

SOLUSI CONTOH 3 → CARA 2

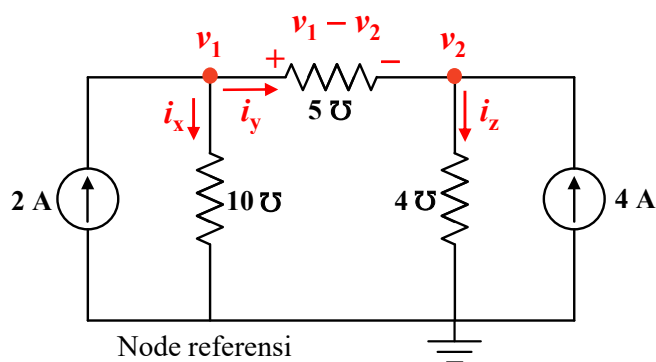

KCL pada node 1

$$I_1 = i_x + i_y$$

$$i_x = 10v_1 \quad i_y = 5(v_1 - v_2)$$

$$2 = 10v_1 + 5(v_1 - v_2)$$

KCL
pada
node 2

$$I_2 = i_z - i_y$$

$$i_z = 4v_2$$

$$4 = 4v_2 - 5(v_1 - v_2)$$

20

SOLUSI CONTOH 3

Node 1

$$2 = 10v_1 + 5(v_1 - v_2)$$

$$2 = 10v_1 + 5v_1 - 5v_2$$

$$2 = 15v_1 - 5v_2$$

Node 2

$$4 = 4v_2 - 5(v_1 - v_2)$$

$$4 = 4v_2 - 5v_1 + 5v_2$$

$$4 = -5v_1 + 9v_2$$

$$2 = 15v_1 - 5v_2$$

$$4 = -5v_1 + 9v_2$$

Nilai v_1 dan v_2 dapat dihitung dengan metode:

- ✓ Eliminasi
- ✓ Substitusi
- ✓ Matriks/Cramer

21

SOLUSI CONTOH 3 → METODE ELIMINASI

$$\begin{array}{rcl}
 2 = 15v_1 - 5v_2 & \left| \begin{array}{l} \times 1 \\ \times 3 \end{array} \right| & \begin{array}{l} 2 = 15v_1 - 5v_2 \\ 12 = -15v_1 + 27v_2 \end{array} \\
 4 = -5v_1 + 9v_2 & & \hline
 & & 14 = 0 + 22v_2
 \end{array}$$

$$4 = -5v_1 + 9v_2$$

$$4 = -5v_1 + 9(0,636)$$

$$5v_1 = 5,727 - 4$$

$$v_1 = \frac{1,727}{5} = 0,345 \text{ V}$$

$$v_2 = \frac{14}{22} = 0,636 \text{ V}$$

22

SOLUSI CONTOH 3 → METODE CRAMER

$$\begin{aligned} 2 &= 15v_1 - 5v_2 \\ 4 &= -5v_1 + 9v_2 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & -5 \\ -5 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{\begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 4 & 9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 15 & -5 \\ -5 & 9 \end{vmatrix}} \\ &= \frac{18 - (-20)}{135 - 25} \\ &= \frac{38}{110} = 0,345 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_2 &= \frac{\begin{vmatrix} 15 & 2 \\ -5 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 15 & -5 \\ -5 & 9 \end{vmatrix}} \\ &= \frac{60 - (-10)}{110} \\ &= \frac{70}{110} = 0,636 \text{ V} \end{aligned}$$