
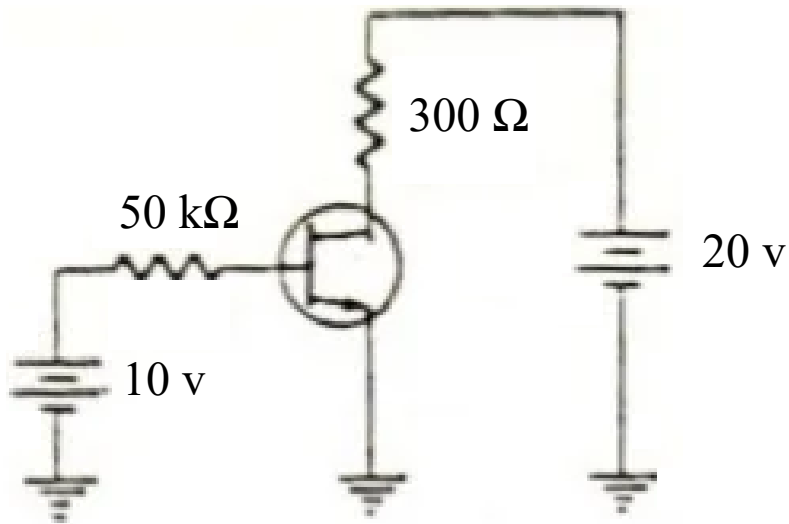


QUIZ

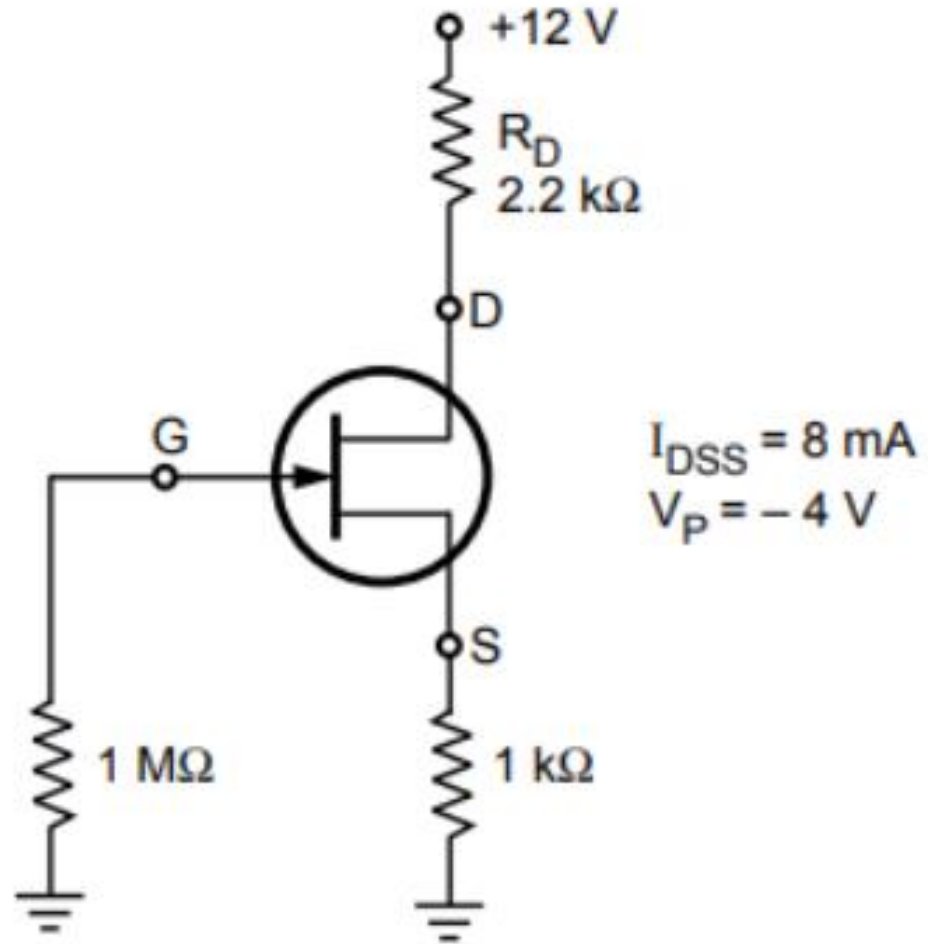1. Pada rangkaian berikut, tentukan besar nya arus collector (I_c) dan tegangan pada collector emitor (V_{ce}) jika diketahui penguatan transistor (β) sebesar 200



2. Pada rangkaian dibawah ini, tentukan besar nya arus :



- a) V_{GSQ}
- b) I_{DQ}
- c) V_{DS}
- d) V_S
- e) V_D