

Rangkaian Listrik II

Pertemuan 4

Bilangan Kompleks

Bilangan yang terdiri dari harga real (nyata) dan harga imajiner (khayal)


Contoh :

$$\mathbf{z = x + jy}$$

dimana :

$$j = \sqrt{-1} \text{ atau } j^2 = -1$$

Grafik bilangan kompleks :

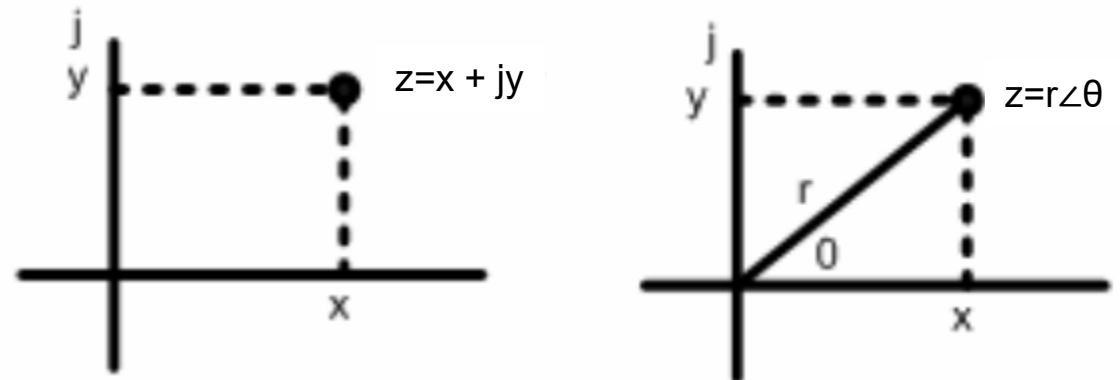

Bentuk - bentuk bilangan kompleks :

1. Bentuk Kartesian / Rectangular

$$z = x + jy \quad \rightarrow \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

2. Bentuk Polar

$$z = r \angle \theta$$

$$\text{dimana : } x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

3. Bentuk Eksponensial

$$z = r e^{j\theta}$$

$$\text{dimana : } x + jy = r \cos \theta + jr \sin \theta = r(\cos \theta + j \sin \theta) = r e^{j\theta}$$

4. Bentuk Trigonometri

$$z = r(\cos \theta + j \sin \theta)$$

Konjugate bilangan kompleks

$$z \rightarrow z^*$$

$$z = x + jy \rightarrow z^* = x - jy$$

$$z = r \angle \theta \rightarrow z^* = r \angle -\theta$$

$$z = re^{j\theta} \rightarrow z^* = re^{-j\theta}$$

$$z = r(\cos \theta + j \sin \theta) \rightarrow z^* = r(\cos \theta - j \sin \theta)$$

Jumlah dan selisih bilangan kompleks

$$z_1 = x_1 + jy_1$$

$$z_2 = x_2 + jy_2$$

$$Z_1 + Z_2 = (X_1 + jY_1) + (X_2 + jY_2) = (X_1 + X_2) + j(Y_1 + Y_2)$$

$$Z_1 - Z_2 = (X_1 + jY_1) - (X_2 + jY_2) = (X_1 - X_2) + j(Y_1 - Y_2)$$

Arus dan Tegangan Sinusoidal

Arus sinusoidal :

Tegangan yang melewati elemen pasif jika arusnya sinusoidal

elemen	i	$i = I_m \sin \omega t$	$i = I_m \cos \omega t$
R	$V_R = R.i$	$V_R = R.I_m \sin \omega t$	$V_R = R.I_m \cos \omega t$
L	$V_L = L.\frac{di}{dt}$	$V_L = \omega.L.I_m \cos \omega t$	$V_L = \omega.L.I_m (-\sin \omega t)$
C	$V_C = \frac{1}{C} \int i dt$	$V_C = \frac{I_m}{\omega C} (-\cos \omega t)$	$V_C = \frac{I_m}{\omega C} \sin \omega t$

Tegangan sinusoidal :

Arus pada elemen pasif jika tegangannya sinusoidal

elemen	v	$V = V_m \sin \omega t$	$V = V_m \cos \omega t$
R	$i_R = \frac{V}{R}$	$i_R = \frac{V_m}{R} \sin \omega t$	$i_R = \frac{V_m}{R} \cos \omega t$
L	$i_L = \frac{1}{L} \int v dt$	$i_L = \frac{V_m}{\omega L} (-\cos \omega t)$	$i_L = \frac{V_m}{\omega L} \sin \omega t$
C	$i_C = C \frac{dV}{dt}$	$i_C = \omega C V_m \cos \omega t$	$i_C = \omega C V_m (-\sin \omega t)$

Sudut Phasa


Pengaruh gelombang AC pada elemen R :

$$i = I_m \sin \omega t \Rightarrow I = I_m \angle 0^\circ$$

$$V_R = RI_m \sin \omega t \Rightarrow V_R = RI_m \angle 0^\circ$$

phasanya..sama

Magnitude impedansi.. $|Z| = R$

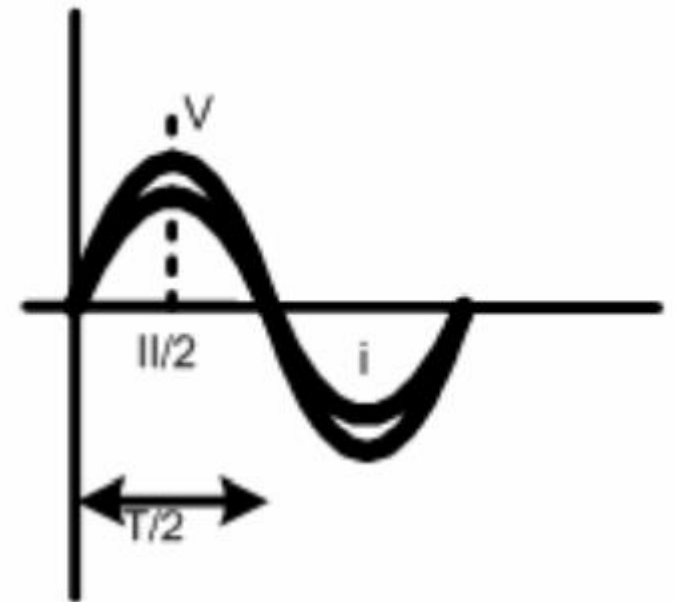

Pengaruh gelombang AC pada elemen L :

$$i = I_m \sin \omega t \Rightarrow I = I_m \angle 0^\circ$$

$$V_L = \omega L I_m \cos \omega t = \omega L I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$


$$\Rightarrow V_L = \omega L I_m \angle 90^\circ$$

Arus tertinggal dibanding tegangan sebesar 90°

→ arus lagging

$$Z = \frac{V_L}{I} = \frac{\omega L I_m \angle 90^\circ}{I_m \angle 0^\circ}$$
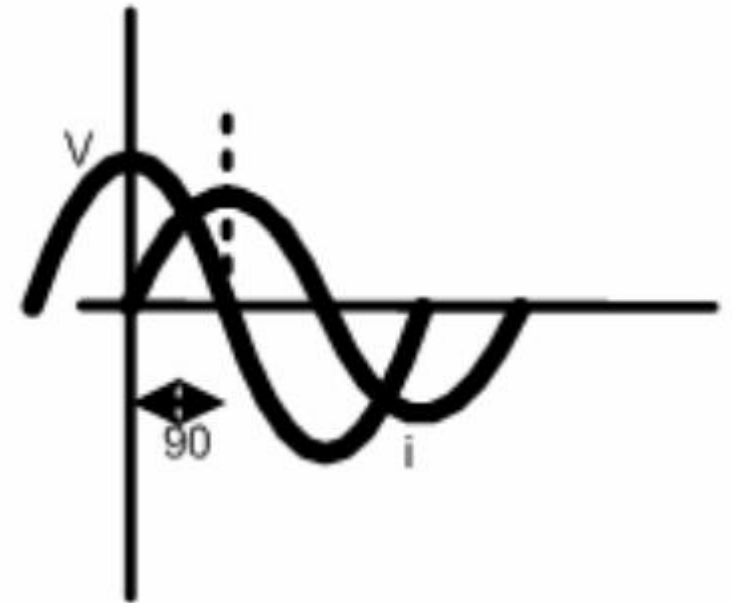
$$Z = \omega L \angle 90^\circ = j\omega L$$



Pengaruh gelombang AC pada elemen C :

$$i = I_m \sin \omega t \Rightarrow I = I_m \angle 0^\circ$$

$$V_C = \frac{I_m}{\omega C} (-\cos \omega t) = \frac{I_m}{\omega C} \sin(\omega t - 90^\circ)$$


$$\Rightarrow V_C = \frac{I_m}{\omega C} \angle -90^\circ$$

Arus mendahului dibanding tegangan sebesar 90°

→ arus leading

$$Z = \frac{V_C}{I} = \frac{\frac{I_m}{\omega C} \angle -90^\circ}{I_m \angle 0^\circ}$$

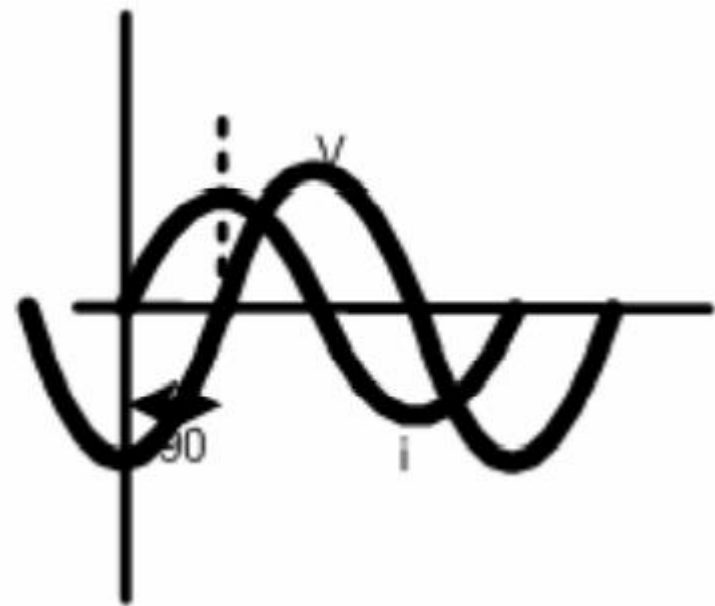
$$Z = \frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ = -\frac{j}{\omega C} = \frac{1}{j\omega C}$$



Contoh Soal

1. Dalam rangkaian elektrik, diketahui sumber tegangan :

$$v(t) = 5 \sin(3t) \text{ volt}$$

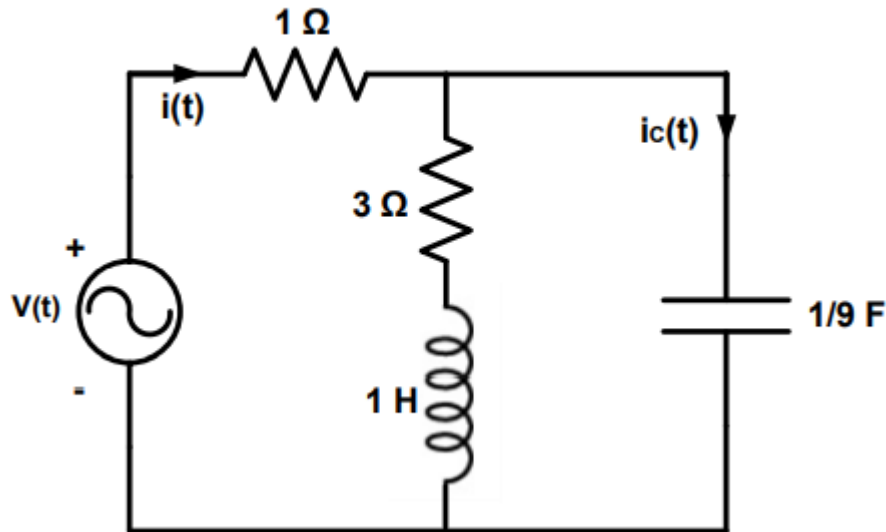

- Hitung arus efektif I_{ef} dan arus sesaat $i(t)$ pada rangkaian
- Hitung arus efektif I_{ef} dan arus sesaat $i(t)$ yang melewati kapasitor