



GAMTEK + PRAKTIK

Pert. 9: Rekapitulasi Daya

Dosen: Frida Hasana, S.Pd., M.Eng.




TUGAS

Buatlah rekapitulasi daya seperti pada slide sebelumnya berdasarkan denah dan spesifikasi berikut :

- Lampu kamar tidur 40 watt
- Lampu teras 25 watt
- Lampu kamar mandi 10 watt
- Lampu keluarga dan ruang lain 60 watt
- Stop kontak 250 watt



TUGAS

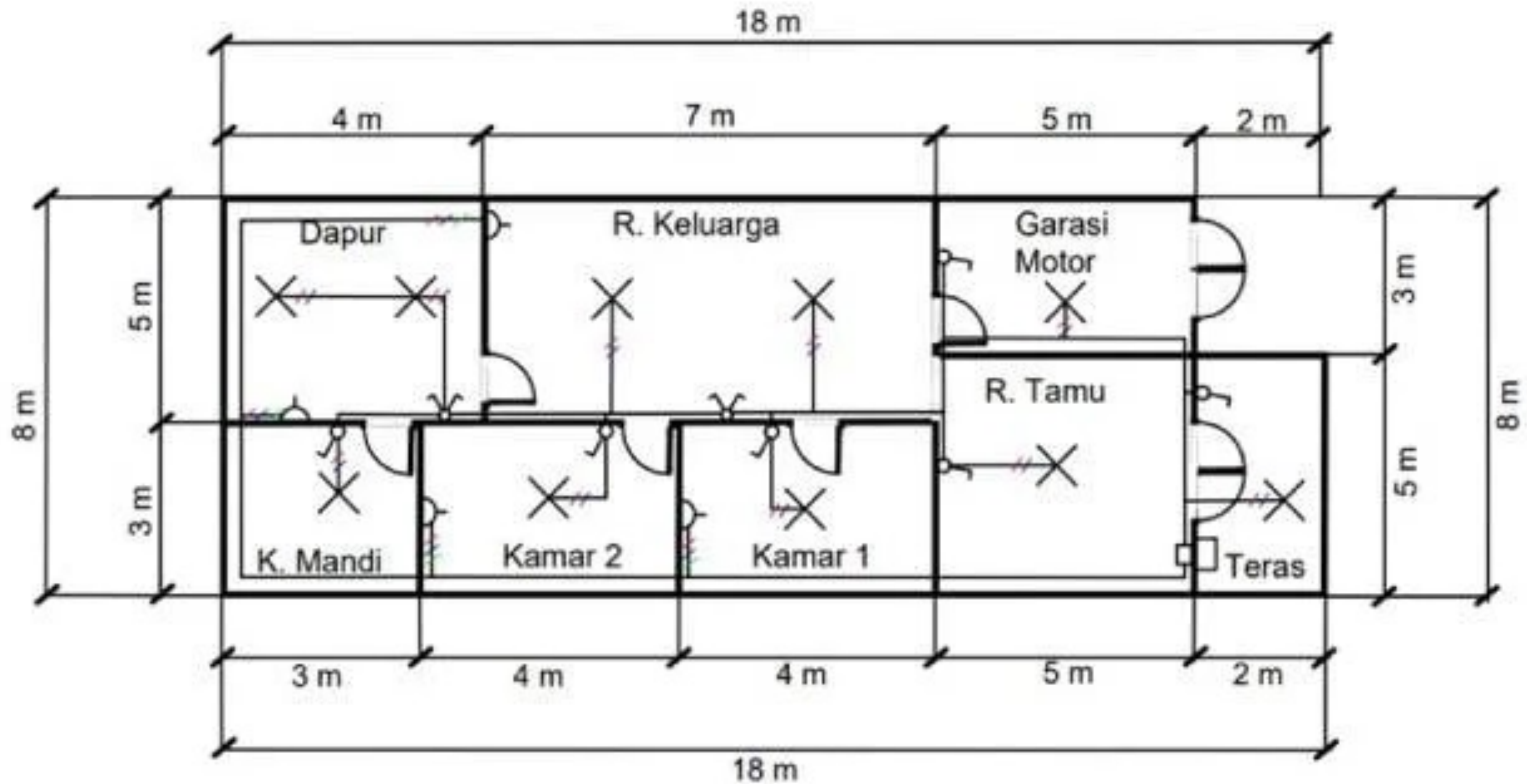

- END -